

CIFP NAUTICOPESQUERA

Avaluació Mòdul: OME - B

Curs: 2024-25

Grup:MAP33A

Data:05/06/25

Nombre del alumno/a:


_		• /
CIIA	litica	ción:
Cua	IIIICa	CIVIII



Tiempo: 90 min

Observaciones: Cada número sin unidad resta 1 punto

Ejercicio 1: 4 p

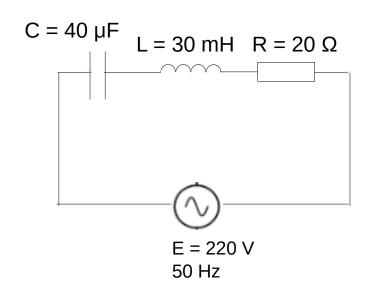

a) Completa la tabla.

	R	L	С	Total	
E					V
I					A
Z					Ω

b) Dibuja el diagrama fasorial de corrientes y tensiones (escalas: 20 V = 1 cm y 1 A = 1

Paulino Posada pàg. 1 de 2



CIFP NAUTICOPESQUERA

Avaluació Mòdul: OME - B

Curs: 2024-25

Grup:MAP33A

Data:05/06/25


cm).

- c) Dibuja el diagrama de impedancias (escala 6 Ω = 1 cm).
- d) Completa la tabla de potencias.

	R	X _L	X _c	Z
P en W				
Q en VAR				
S en VA				

e) Dibuja el triángulo de potencias (escala 100 W = 100 VAR = 100 VA = 1 cm).

Ejercicio 2: 4 p

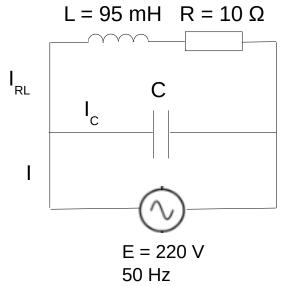

Determina la capacidad del condensador para que la tensión de suministro E y la corriente total I estén en fase.

Puntuació màxima 8 p

Paulino Posada pàg. 2 de 2